$$V_{\mathrm{DD}} = 15 \,\mathrm{V}$$
 $R_{\mathrm{D}} = 10 \,\mathrm{k}\Omega$
 $R_{\mathrm{G}} = 10 \,\mathrm{M}\Omega$
 V_{out}
 V_{in}
 V_{in}